# Završni ispit


27. siječnja 2021.

Ime i Prezime: Matični broj:

Napomena: Zadatke obavezno predati s rješenjima nakon završetka testa.


## 1. zadatak (10 bodova)

Za sklop prikazan slikom 1 zadani su sljedeći parametri  $R_1=1$  k $\Omega,\ R_2=20$  k $\Omega.$  Potrebno je:

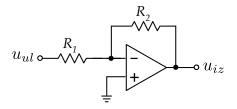

Slika 1: Sklop za prilagodbu signala

- a) (5 bodova) Odrediti pojačanje sklopa  $A=\frac{u_{iz}}{u_{ul}}$  uz pretpostavku idealnog operacijskog pojačala,
- b) (**5 bodova**) Odrediti pojačanje sklopa  $A = \frac{u_{iz}}{u_{ul}}$  uz pretpostavku realnog operacijskog pojačala (slika 2), gdje ulazni otpor pojačala iznosi  $R_{ul} = 1 \,\mathrm{M}\Omega$ , izlazni otpor iznosi  $R_{iz} = 100 \,\Omega$ , a pojačanje operacijskog pojačala iznosi  $G = 10^4$ .

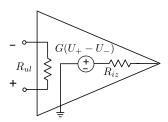


Slika 2: Realno operacijsko pojačalo

#### 2. zadatak (15 bodova)

Na slici 3 prikazan je elektromehanički sustav koji se sastoji od motora nazivne snage  $P_n=1500\mathrm{W}$ , i nazivnog momenta  $M_n=5$  Nm, čiji rotor ima moment tromosti  $J_M$ . Na motor su preko sustava prijenosnika vezana dva tereta momenta tromosti  $J_1=J_M$  i  $J_2=2J_M$ . Pritom prijenosni omjer  $n_1$  iznosi 3, a  $n_2$  iznosi 2. Korisnost prijenosnika iznosi  $\eta_1=\eta_2=0.9$ .

### Potrebno je


- a) Na koju osovinu bi postavili enkoder za mjerenje pozicije kako bi postigli maksimalnu rezoluciju mjerenja? (2 boda).
- b) Odrediti brzinu  $\omega_1$ , ukoliko se motor vrti nazivnom brzinom (3 boda).
- c) Odrediti ukupni moment tromosti sveden na stranu motora (4 boda).
- d) Odrediti iznos prijenosnog omjera  $n_2$  kojim bi se postiglo maksimalno ubrzanje tereta 2 (6 bodova).

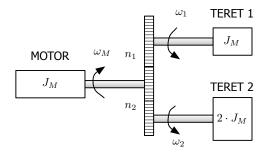

Slika 3: Načelna shema elektromehaničkog sustava

#### 3. zadatak (10 bodova)

Na slici 4 prikazan je kapacitivni senzor pomaka. Ako se za izlaz iz senzora odabere razlika napona  $u_1$  i  $u_2$  pokazati da senzor ima linearnu karakteristiku.

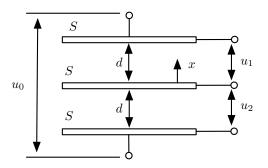

Slika 4: Kapacitivni senzor pomaka